

שם הקורס: מעגלים אנלוגיים	סוג המבחן: בחינת סיום הסמסטר
מס' קורס: 200111	תוכניות לימוד: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סמסטר: לא רלוונטי	מועד: בחינת דוגמה תאריך:
מסלול: לימודי יום + ערב	
סגל הקורס: ד"ר ינון סתיו, מר ישראל פיין ז"ל	

בחינת דוגמה + פתרון

הוראות לנבחן

- משך המבחן: **180 דקות (3 שעות)** – חובה להגיש בסיום הזמן שהוקצה, אי-עמידה בהגשה בזמן צפויה לגרור הורדת ניקוד ופסילת הבחינה.
- הבחינה כוללת **מספר שאלות, שונות** במשקלן והיקפן, הניקוד של כל סעיף מצוין;
 - יש לפתור את כל חלקי הבחינה.
 - מומלץ מאד לקרוא מראש את השאלות בעיון רב.
 - אנא חלקו את הזמן בין השאלות בצורה מושכלת.
- שימו לב כי זו בחינה לדוגמה, בחינת פטור להנדסאים עשויה לכלול סעיפים דומים, אך המענה עליהן יהיה בפורמט שאלות 'רב-ברירה' (שאלות אמריקאיות) בבחינה זו לדוגמה קיימים 14 סעיפים שיכולים להיות 14 שאלות רב-ברירה נפרדות.**
כמו כן לא כל נושאי הלימוד האפשריים מופיעים בבחינה זו (ייתכנו גם שאלות בנושאים נוספים, למשל: מעגלי דיודה, מגברי הספק, רשתות משוב)
- חומר עזר:
 - הסטודנט יביא עמו תקציר נוסחאות אישי בן מספר עמודים, הכול סיכום אישי ונוסחאות, אך ללא תרגילים או דוגמאות. המרצה או המתרגל יחתמו על הדף כאסמכתא לאישור בזמן הבחינה!
 - ניתן להשתמש במחשבוני בלבד. חל איסור לעשות שימוש במחשבי לוח (טבלטים) או מחשבים אישיים (PC).
 - יש להשאיר טלפונים סלולריים, מחשבים וכל ציוד אלקטרוני שהוא (כולל שעוני-יד חכמים), כמו גם כל חומר עזר אחר, שאינו מאושר לשימוש, בתיקים בקדמת הכיתה.
 - חריגה מהנחיות אלו, הינה עבירת משמעת.

בהצלחה.

ט.ל.ח.

שאלה 1 ; (35%)

מגבר הפרש

עבור הסעיפים הבאים, נתון מגבר ההפרש באיור מימין למטה. כל הטרנזיסטורים מתוכננים בתהליך בו המימד המינימלי הוא $L_{ch} = 1 [\mu m]$. כמו כן, נתונים הפרמטרים הבאים:

$$V_{SS} = +1.8[V]$$

$$k_n' = \mu_e^* C_{ox} = 240 \left[\frac{\mu A}{V^2} \right]$$

$$k_p' = \mu_h^* C_{ox} = 80 \left[\frac{\mu A}{V^2} \right]$$


$$V_{t,n} = |V_{t,p}| = 0.4[V]$$

$$V_{A,n} = 36[V]$$

$$|V_{A,p}| = 24[V]$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_6 = \frac{3}{1} \left[\frac{\mu m}{\mu m} \right]$$
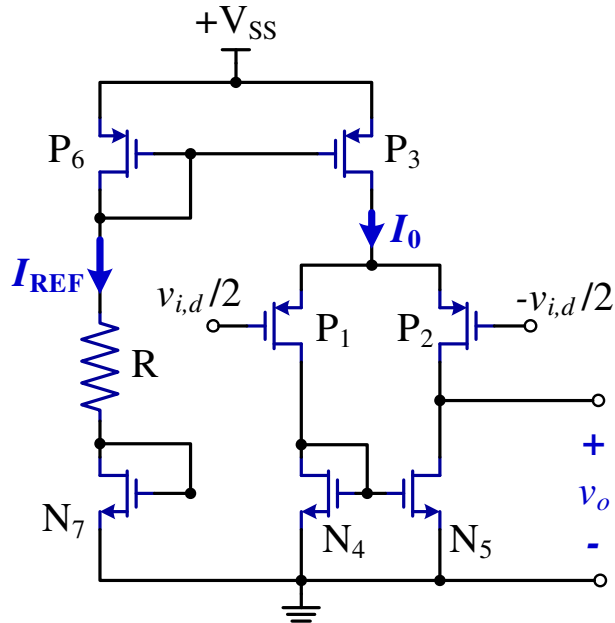
$$\left(\frac{W}{L} \right)_7 = \frac{1}{1} \left[\frac{\mu m}{\mu m} \right]$$



- ניתן להזניח אפקטי מצע.
- נתון כי אך ורק עבור חישובי נקודת העבודה (זרמי ה DC), ניתן להזניח את השפעת אפקט התקצרות התעלה.

1. (5%) **הסבירו** בקצרה, מהו תפקידו של כל אחד מהטרנזיסטורים. (שורה לכל אחד)

2. (5%) **חשבו** את ערכו של הנגד R, על מנת שיזרום זרם ייחוס $I_{REF} = 4.8[\mu A]$.

3. (5%) **חשבו**, מה צריכים להיות ממדי טרנזיסטור P_3 , על מנת שיזרום זרם נקודת עבודה, המסומן כ I_0 באיור, בשיעור של $I_0 = 240[\mu A]$?

מה צריכים להיות מימדי הטרנזיסטורים N_4, N_5 , על מנת שבהינתן זרם נקודת עבודה, הם יהיו במצב רוויה, ופרמטר המתח $V_{OV,4} = V_{OV,5}$ יהיה זהה למתח $V_{OV,3}$.

4. (10%) **חשבו** מה צריכים להיות מימדי הטרנזיסטורים P_1, P_2 , על מנת שיתקבל הגבר מתח בריקם לאות קטן הפרשי:

$$A_{d,o} = \frac{v_o}{v_{i,d}} = 144 \left[\frac{V}{V} \right]$$

5. (10%) **חשבו** מהם:

- ההגבר בריקם לאות קטן משותף: $A_{cm,0} = \frac{v_o}{v_{i,cm}}$,
- יחס דחיית האות המשותף CMRR ? ביחידות [dB].

שאלה 2 ;

מגבר דו-דרגתי על בסיס טרנזיסטור MOS-FET (35%)

במעגל באיור למטה מימין, נתון מגבר דו-דרגתי, מבוסס MOS .
פרמטרי המעגל נתונים משמאל.
כמו כן ידוע כי :

- ניתן להזניח אפקטי מצע.
- נתון כי אך ורק עבור חישובי נקודת העבודה, (זרמי ה DC), ניתן להזניח את השפעת אפקט התקצרות התעלה.

$$+V_{DD} = 5[V]$$

$$+V_{GG} = 1[V]$$

$$V_{t,n} = |V_{t,p}| = 0.4[V]$$

$$V_{A,NMOS} = |V_{A,PMOS}| = 100[V]$$


$$k_n' = \mu_e^* \cdot C_{ox} = 0.4 \left[\frac{mA}{V^2} \right]$$

$$k_p' = \mu_h^* \cdot C_{ox} = 0.15 \left[\frac{mA}{V^2} \right]$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_1 = \frac{9.6}{0.18}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_3 = \frac{2.5}{0.18}$$
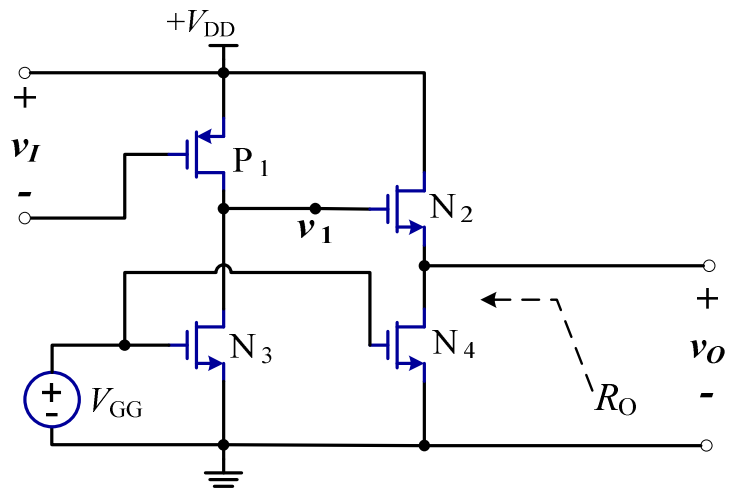
$$\left(\frac{W}{L} \right)_2 = \left(\frac{W}{L} \right)_4 = \frac{75}{0.18}$$



נתון כי מתח הכניסה מורכב ממתח DC ותוספת אות קטן : $v_I = V_{SG,1} + v_i$

1. (5%) **חשבו** את זרמי נקודת העבודה בכל הטרנזיסטורים
2. (10%) **הסבירו** מהי תצורת החיבור של כל מגבר טרנזיסטורי, ושרטטו סכמת תמורה לאות קטן של המגבר הכולל.

3. (5%) **חשבו** את הגבר המתח לאות קטן, מהכניסה, למתח המסומן v_1 : $A_V = \frac{v_1}{v_i}$

4. (5%) **חשבו** את התנגדות המוצא של מוצא המגבר הדו-דרגתי, המסומנת R_O

עבור הסעיף הבא יש להניח כי אות הכניסה הקטן בלבד, מקיים :


$$v_i = V_i \cdot \cos(2\pi f t)$$

5. (10%) **האם קיים** ערך מינימלי של נגד העומס שניתן לחבר במוצא (היכן שמסומן מתח מוצא v_O) אותו נסמן R_L , שעדיין יאפשר אות מוצא בעל אמפליטודה של 3V, כלומר :
 $v_O = 3[V] \cdot \cos(2\pi f t)$ ללא עיוותים או קטימות של האות.

שאלה 3 ; (30%)

מגבר שרת ומסנן תדר אקטיבי ;

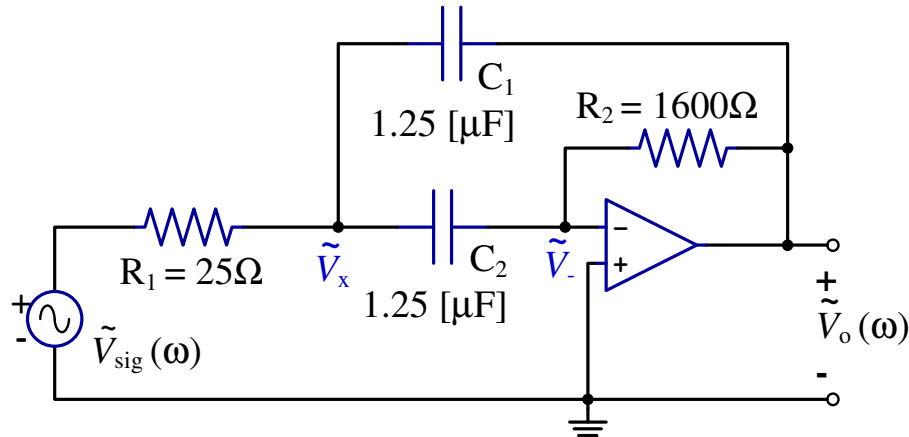נתון המגבר הבא, המבוסס על מגבר שרת אידיאלי, ורכיבים היקפיים :
(שימו לב, נא לא להתבלבל, זהו אינו מסנן Sallen-key)



נתון כי אות הכניסה $v_{sig}(t) = V_{sig} \cdot \cos(\omega \cdot t)$, הוא אות סינוסי בתדירות זוויתית, ω , משתנה.

1. (10%) רשמו ביטוי פרמטרי להגבר המתח כפונקציה של התדירות הזוויתית, ω , כלומר

$$H(j\omega) = \frac{\tilde{V}_{out}}{\tilde{V}_{sig}}(j\omega) : \text{לפונקציית התמסורת}$$

הנחייה :

- רשמו KCL בשני הצמתים, V_x , V_- וחלצו את פונקציית התמסורת
- נסו להביא את הביטוי לצורה המכילה קבוע ב"ת בתדר + צורה מוכרת למעגל מסנן תדרים ידוע


2. (5%) הסבירו מהו סוג מסנן התדרים המתקבל ?

3. (10%) הציבו ערכים מספריים, עבור הנגדים והקבלים. רשמו את פונקציית התמסורת באופן מספרי, ועל בסיס זה שרטטו את עקום תגובת התדר, כלומר את אַמפליטודת התמסורת, בסקלה ליניארית, כנגד התדירות הזוויתית ω . ציינו על גבי הדיאגרמה ערכים עקרוניים :

- תדרים עיקריים
- גדלים רלוונטיים כגון : ערכי מינימום / מקסימום / אסימפטוטות / קצב עלייה/ירידה (על פי ראות עיניכם, מה שרלוונטי בלבד)
- יש להקפיד על סימנים נכונים, גדלים מדויקים וציון מיקום תדרים מרכזיים - שרבוטים לא מדויקים לא יזכו בנקודות.

4. (5%) חשבו מהו רוחב הסרט של המסנן מבחינת קריטריון $-3dB$

שאלה 1 - מעבר הפרש

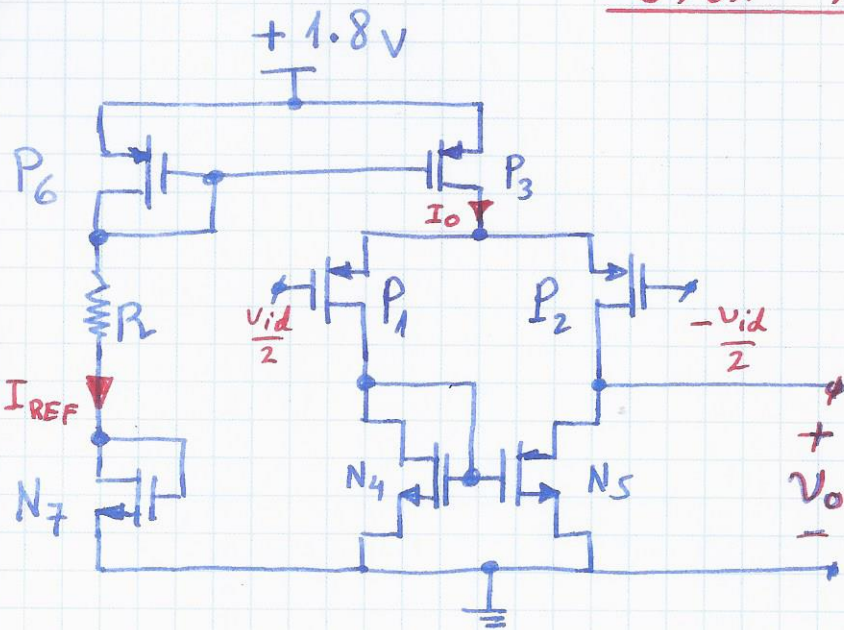

$$k_n' = 0.24 \left[\frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \right]$$

$$k_p' = 0.08 \left[\frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \right]$$

$$(W/L)_6 = 3$$

$$(W/L)_7 = 1$$

$$V_{tN} = |V_{tP}| = 0.4 \text{ [V]}$$

$$V_{A,N} = 36 \text{ [V]}$$

$$V_{AP} = -24 \text{ [V]}$$

- ①
- P_1, P_2 מעבר הפרש (צמד MOS הפרשי)
 - P_3 מקלי צמד משולף עצמאי הפרשי
 - N_4, N_5 עומס אקטיבי מסוג "נ'-זרם"
 - המפעל יתפקד כקופל הפרשי מחולק יתרי
 - P_6 MOS בחיבור ציודה המשמש לציורה
 - "נ'-זרם" מקלי P_3
 - N_7 MOS בחיבור ציודה, המקלין את
 - המחבר R המשך המולי

② $I_{REF} = 4.8 \mu\text{A}$, ניתן קומפ V_{GS7} ; V_{SG6}

$$V_{SG6} = |V_{tP}| + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{SD}}{k_p' \cdot (W/L)_6}} = 0.4 + \sqrt{\frac{2 \cdot 4.8 \mu\text{A}}{80 \mu\text{A/V}^2 \cdot 3}}$$

$$= 0.4 + \sqrt{\frac{1.6}{40}} = 0.4 + 0.2 = 0.6 \text{ V}$$

$$V_{GS7} = V_{tN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_n' \cdot (W/L)_7}} = 0.4 + \sqrt{\frac{2 \cdot 4.8 \mu\text{A}}{240 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} \cdot 1}} = 0.6 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_R = V_{SS} - V_{GS7} - V_{SG6} = 1.8 - 0.6 - 0.6 = 0.6 \text{ V}$$

$$R = \frac{V_R}{I_{REF}} = \frac{0.6V}{4.8\mu A}$$

: R נחלק 100

$$R = 125 k\Omega$$

3) P_3 נחלק 100 : הנח

$$I_0 = I_{REF} \cdot \frac{(W/L)_3}{(W/L)_6}$$

$$\Rightarrow (W/L)_3 = (W/L)_6 \cdot \frac{I_0}{I_{REF}} = \left(\frac{3}{1}\right) \cdot \frac{240\mu A}{4.8\mu A} = \left(\frac{3}{1}\right) \cdot 50$$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = \left(\frac{150}{1}\right)$$

N_4, N_5 ציטט פרינציפ 3 : נחלק 100

$$V_{OV,4,5} = V_{OV,3}$$

$$I_4 = I_5 = \frac{I_3}{2}$$

$$k_{n4} = k_{n5} = \frac{1}{2} k_{p3} \quad (V_{OV} \text{ נחלק})$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_N \cdot k_n' = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_3 \cdot k_p'$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{W}{L}\right)_{N_4} = \left(\frac{W}{L}\right)_{N_5} &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_3 \cdot \frac{k_p'}{k_n'} = \frac{1}{2} \cdot \frac{150}{1} \cdot \frac{80 \mu A/V^2}{240 \mu A/V^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{150}{1} \cdot \frac{1}{3} = \frac{150}{1} \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{1} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_4 = \left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{25}{1}$$

4) נחלק 100 : הנח

$$A_d = g_{m2} \cdot (r_{o2} \parallel r_{o5})$$

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

$$I_2 = I_5 = \frac{I_0}{2} = 120 \mu A \quad : R/c$$

$$\Downarrow \quad r_{o2} = -\frac{V_{AP}}{I_5} = \frac{24 [V]}{120 [\mu A]} = 200 k\Omega$$

$$r_{o5} = \frac{V_{AP}}{I_5} = \frac{36 [V]}{120 [\mu A]} = 300 k\Omega$$

$$r_{o2} \parallel r_{o5} = 120 k\Omega \quad : \mu p$$

$$\Downarrow \quad g_{m2} = \frac{A_d}{r_{o2} \parallel r_{o5}} = \frac{144}{120 k\Omega} = 1.2 [mS]$$

$$g_m = \sqrt{2 \cdot I \cdot k_p' \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_2} \quad : R/c$$

$$\Downarrow \quad \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{g_m^2}{2 \cdot I \cdot k_p'} = \frac{(1.2 [mS])^2}{2 \cdot 0.12 mA \cdot 0.08 \frac{mA}{V^2}} = \frac{1.44}{1.92 \cdot 0.01} = \frac{3}{4} \cdot 100 = 75$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_2 = \left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{75}{1}\right)}$$

5) נתון: A_{cm} יחסית אל התנגדות העל

הנגד R_{SS} ואל התנגדות העל R_{SS}

הנגד g_{m4}

$$g_{m4} = \sqrt{2 \cdot I_4 \cdot k_n' \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_4} = \sqrt{2 \cdot 0.12 [mA] \cdot 0.24 \frac{mA}{V^2} \cdot 25} = \sqrt{0.24 \cdot 0.24 \cdot 25} = 0.24 [mS] \cdot \sqrt{25} = 1.2 [mS]$$

$$R_{SS} = r_{o5} = -\frac{V_{A,P}}{I_0} = \frac{24}{0.24 mA} = 100 k\Omega$$

$$\Downarrow \quad A_{cm} \cong -\frac{1}{g_{m4} \cdot 2 \cdot R_{SS}} = \frac{-1}{1.2 [mS] \cdot 2 \cdot 100 [k\Omega]}$$

$$A_{cm} = - \frac{1}{200 \cdot 1.2} = - 4.166 \cdot 10^{-3}$$

⇓

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = \frac{144}{\frac{1}{200 \cdot 1.2}} = 34,560$$

dB ס"ס (מקסי)

$$CMRR = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = 20 \cdot \log_{10} (34560)$$


$$CMRR = 90 \text{ [dB]}$$

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

$P_1 + N_3$ יוצר $N_2 + N_4$ G_5 G_D N_1 N_2 N_3 N_4 N_5 N_6 N_7 N_8 N_9 N_{10} N_{11} N_{12} N_{999} N_{1000}

סכמת התאורה

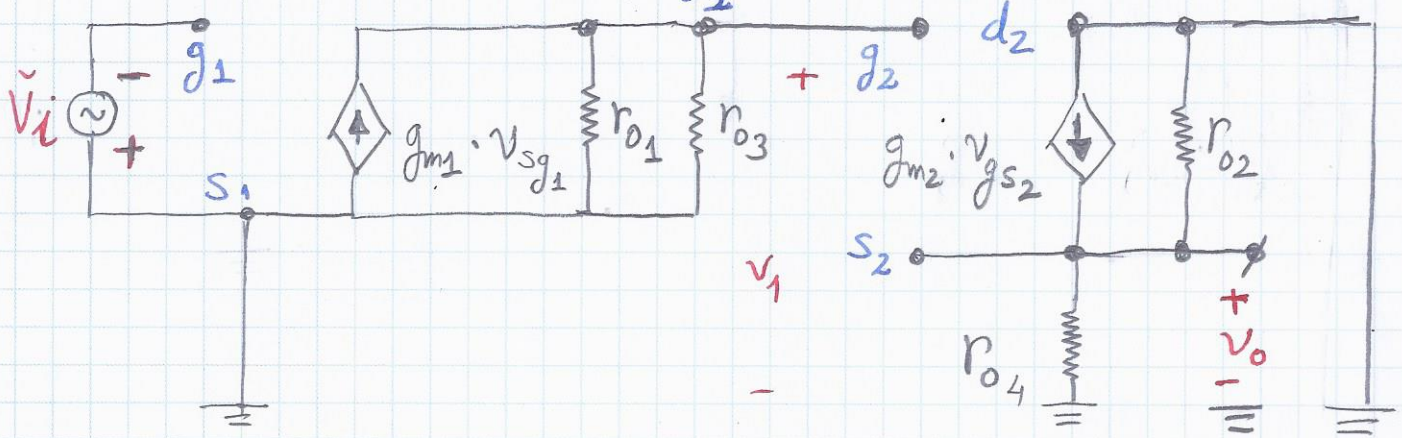

$$v_1 = g_{m1} \cdot v_{sg1} \cdot r_{01} \parallel r_{03} = g_{m1} \cdot v_i (r_{01} \parallel r_{03}) \quad (3)$$

$$A_v = \frac{v_1}{v_i} = g_{m1} (r_{01} \parallel r_{03})$$

$$= 4 \text{ mS} (100 \text{ k}\Omega \parallel 100 \text{ k}\Omega) = 200$$

$$A_v = +200 \text{ V/V}$$

$$R_o = R_{\text{SOURCE}} = \frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{02} \parallel r_{04} \quad (4)$$

$$= 10 \Omega \parallel 3.333 \text{ k}\Omega \parallel 3.333 \text{ k}\Omega$$

$$R_o \approx 10 \Omega$$

$$v_o = 3 \cdot \cos(\omega t) \quad (5)$$

$$[-3 \text{ } +3]$$

התאורה


התאורה

התאורה

התאורה

שאלה 3

מעגל מתבר שרת - כנסון תנר אלקטרי

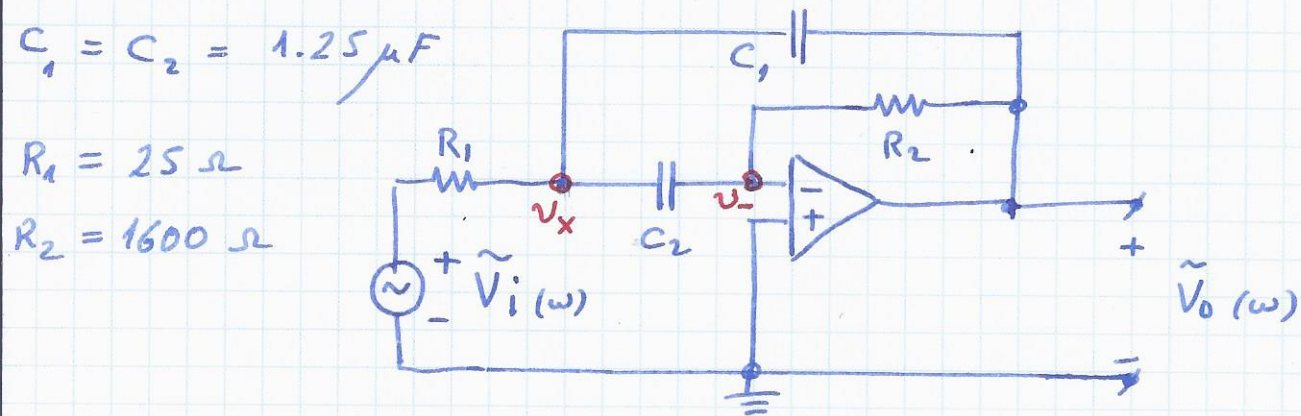

4) KCL בשני צמתים:

$$(v_x): \frac{\tilde{V}_i - \tilde{V}_x}{R_1} = \frac{\tilde{V}_x - \tilde{V}_0}{z_{c_1}} + \frac{\tilde{V}_x - \tilde{V}_0}{z_{c_2}}$$

$$(v_-): \frac{\tilde{V}_x}{z_{c_2}} = -\frac{\tilde{V}_0}{R_2}$$

פדן מתוואה טייה: $\tilde{V}_x = -\frac{z_{c_2}}{R_2} \cdot \tilde{V}_0$
 נרבה במשוואה האחרת נניקה:

$$\tilde{V}_i = R_1 \left[\tilde{V}_x \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{z_{c_2}} + \frac{1}{z_{c_1}} \right) - \frac{\tilde{V}_0}{z_{c_1}} \right]$$

$$\tilde{V}_i = -\tilde{V}_0 \cdot R_1 \left[\frac{1}{z_{c_1}} + \frac{z_{c_2}}{R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{z_{c_2}} + \frac{1}{z_{c_1}} \right) \right]$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\tilde{V}_0}{\tilde{V}_i}(\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{\frac{R_2}{z_{c_1}} + \frac{z_{c_2}}{R_1} + \frac{z_{c_2}}{z_{c_1}} + \frac{z_{c_2}}{z_{c_1}}}$$

$\equiv 1 + \frac{C_1}{C_2}$

$$H(\omega) = \frac{\tilde{V}_0}{\tilde{V}_i} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1 + C_2} \left(\frac{R_2}{z_{c_1}} + \frac{z_{c_2}}{R_1} \right)}$$

$$H(\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1 + C_2} \left(j\omega R_2 C_1 + \frac{1}{j\omega R_1 C_2} \right)}$$

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{C_2}{C_1 + C_2} \sqrt{\frac{R_2 C_1}{R_1 C_2}} \left(\omega \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2} - \frac{1}{\omega \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \right)}$$

נתקנת כוונת תמסורת נכונה BPF (BAND PASS FILTER) 00/20

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i}(\omega) = \frac{k}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

$$k = - \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{C_2}{C_1 + C_2} = - \frac{1600}{25} \cdot \frac{C}{2C} = -32 \quad \text{על/ע}$$

$$Q_0 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{1600}{25}} \cdot \sqrt{1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{40}{5} = 4$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{1}{\sqrt{1600 \cdot 25 \cdot 1.25 \cdot 10^{-6}}} = \frac{10^6}{40 \cdot 5 \cdot 1.25} = \frac{10^6}{250} = 4000 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

(5) ברוך שהיא מתקנת כלל תהודה וסך:

$$H(\omega = \omega_0) = -32 \quad \frac{V}{V}$$

$$\omega_0 = 4000 \text{ rad/s}$$

$$\Delta\omega = \omega_0 / Q_0 = \frac{4000}{4} = 1000 \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} \omega_{2,1} &= \omega_0 \sqrt{1 + \frac{1}{(2Q_0)^2}} \pm \frac{\omega_0}{2Q_0} = 4000 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{1}{8}\right)^2} \pm \frac{4000}{8} \\ &= 4031 \pm 500 = \begin{cases} 4531 \text{ rad/s} \\ 3531 \text{ rad/s} \end{cases} \end{aligned}$$

זהו מונח ב Matlab במחשב קבא.

(6) מונח BPF על/ע:

$$\begin{aligned} \omega_0 &= 4000 \text{ rad/s} & (f = \\ \Delta\omega_0 &= 1000 \text{ rad/s} & (\Delta f = \end{aligned}$$

(7) כוון שדה מתקנת שדה אינדיארי, ניתן להניח $r_0 = 0$, והעמסה המוצא לא תתנה את התנהגות המסך והקטאי

